

Philip Sisa M. sisaphilip@gmail.com

Reflection coefficient (Γ) = $(Z_l - Z_o) / (Z_l + Z_o)$, $Z_l \Rightarrow$ load impedance $Z_o \Rightarrow$ Characteristic impedance

$$\begin{aligned} &= (45 + j75 - 100) / (45 + 100 + j75) \\ &= 0.5697 \end{aligned}$$

VSWR = $(1 + \Gamma) / (1 - \Gamma)$

$$= (1 + 0.5697) / (1 - 0.5697)$$

$$= 3.6479$$