

Q2 Peak current (I) is given by;

$$I = V_g / (Z_g + Z_a) = 2 / (1 + 50 + 73 + j(30 + 43.5)) = 0.01612 + j0.0275A$$

Powers from source (Ps)

$$\begin{aligned} P_s &= 0.5(V_{\text{peak}} I^*), \quad I^* \Rightarrow \text{current conjugate} \\ &= 0.5(2 * 0.01612) = 0.01612 \text{ W, (real power)} \end{aligned}$$

Power Radiated (Pr)

$$\begin{aligned} P_r &= 0.5 |I|^2 * R_r, \quad R_r \Rightarrow \text{radiation resistance} \\ &= 0.5(|0.01612 + j0.0276|^2 * (\sqrt{73^2 + 43.5^2})) \\ &= 0.0432W \end{aligned}$$

Power decipated (Pd)

$$\begin{aligned} P_d &= 0.5 |I|^2 * R_l \quad R_l \Rightarrow \text{Loss resistance} \\ &= 0.5(|0.0161 + j0.0276|^2 * 1) \\ &= 0.0005W \end{aligned}$$